
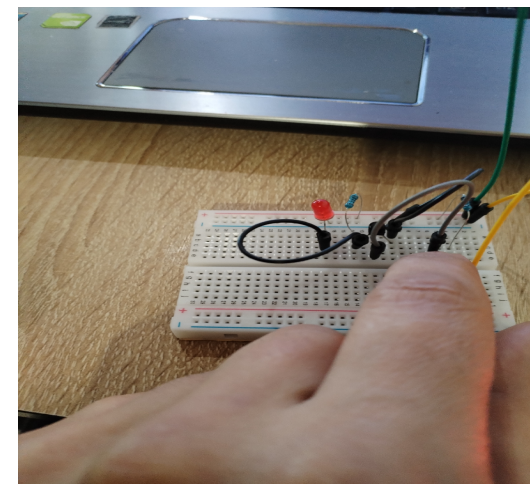


sem carregar

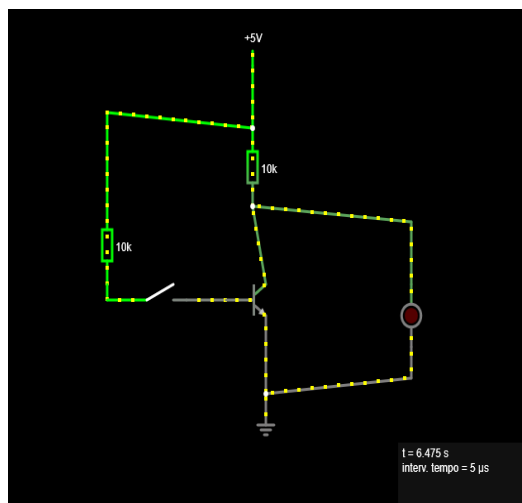

a carregar



Pela lógica o LED vermelho deverá ficar acesso e ao clicar o botão ele apagará.

porta NOT

Schematic	Schematic1			Create at	2025-01-02
Board	Board1			Update at	2025-03-15
Drawn		New Project ufcd 6024			
Reviewed					
		Version	Size	Page 1 Total 1	
		V1.0	A4	EasyEDA.com	